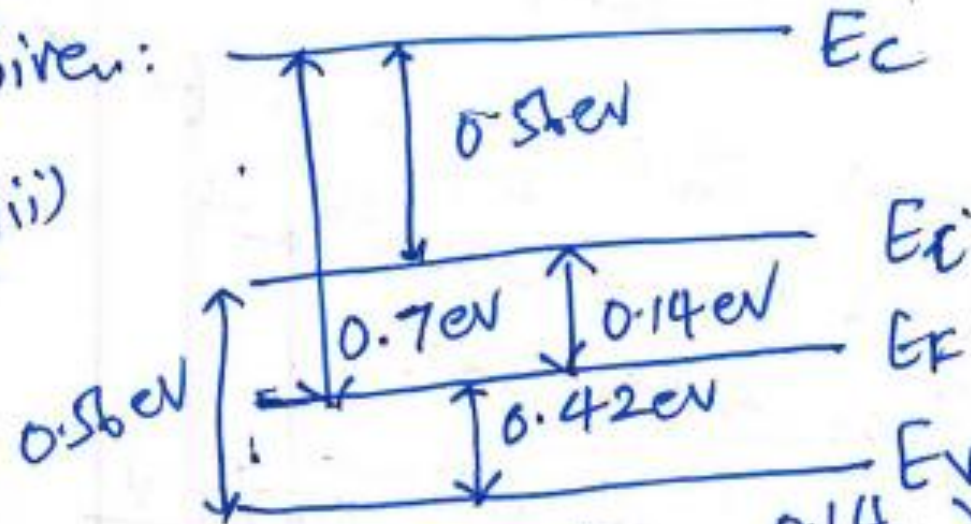


## Solutions to Tutorial sheet 12

1)

Given:

(iii)



$$E_c - E_f = 0.9 \text{ V}$$

$$p = n_i e^{\left( \frac{E_i - E_f}{kT} \right)}$$

$kT = 26 \text{ meV}$

$n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$

(i)

$$p = 1.5 \times 10^{10} \left( e^{\frac{0.14}{0.026}} \right) = \frac{3.27 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}}{}$$

$$np = n_i^2 \Rightarrow n = 6.9 \times 10^7 \text{ cm}^{-3}$$

(ii)

$$\sigma = q(n\mu_n + p\mu_p) = 2.61 (\Omega^{-1}\text{cm})^{-1}$$

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = 3.82 \text{ k}\Omega\text{-cm}$$

2)

(i)  $\rho_p = 0.25 \Omega \text{cm} \Rightarrow \sigma_p = \frac{1}{0.25} = 4 (\Omega \text{cm})^{-1}$   
 $\sigma_p = q \mu_p$  ( $\because \mu_p \gg \mu_n$  for a  
 p-type semiconductor and  
 $n \mu_n \gg p \mu_p$  in a n-type semiconductor,  
 ref. problem 1, 2).

$$4 = 1.6 \times 10^{-19} \times p \times 500 \Rightarrow p = 5 \times 10^{16} \text{cm}^{-3}$$

$$n = \frac{n_i^2}{p} = 4500 \text{cm}^{-3}$$

$$\rho_n = 0.1 \Omega \text{cm} \Rightarrow \sigma_n = \frac{1}{0.1} = 10 (\Omega \text{cm})^{-1}$$

$$\sigma_n = q n \mu_n \Rightarrow n = 4.2 \times 10^{16} \text{cm}^{-3}$$

$$p = \frac{n_i^2}{n} = 5400 \text{cm}^{-3}$$

$$(ii) V_{bi} = \frac{kT}{q} \ln \left( \frac{N_A N_D}{n_i^2} \right) = 0.78 \text{V}$$

3) Given  $I_S$  varies between  $5 \times 10^{-14} \text{ A}$  to  $5 \times 10^{-12} \text{ A}$

$I_D = 2 \text{ mA}$  range  $V_D$ ?

Let  $n=1$   
$$I_D = I_S \left( e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1 \right)$$

$$V_D = V_T \ln \left( \frac{I_D}{I_S} + 1 \right)$$

$$V_T = 26 \text{ mV}$$

for  $I_S = 5 \times 10^{-14} \text{ A}$

$$V_D = 0.634 \text{ V}$$

$I_S = 5 \times 10^{-12} \text{ A}$

$$V_D = 0.515 \text{ V}$$

$V_D$  ranges from  $0.515 \text{ V}$  to  $0.634 \text{ V}$



4)

Given  $I_D = 150 \mu A$   $I_S = 10^{-11} A$   $V_D = ?$

$$V_D = V_T \ln\left(\frac{I_D}{I_S} + 1\right) = \underline{0.43 V}$$

$$R_D = \frac{V_D}{I_D} = \underline{2.86 k\Omega}$$

$$r_d = \frac{V_T}{I_D} = 173 \Omega$$

Ex  $V_D$  changes by  $0.1 V$ ,  $r_{av} = ?$

$$r_{av} = \frac{\Delta V_D}{\Delta I_D} = \frac{0.1}{(150 \times 10^{-6} - 3.3 \times 10^{-6})} = \underline{681 \Omega}$$

5)

Given  $I_D = -0.9 I_S$   $V_D = ?$

$$-0.9 I_S = I_S (e^{V_D/V_T} - 1)$$

$$V_T = 0.026 V \\ = 26 \text{ mV}$$

$$V_D = \underline{-0.06 V}$$

( $\therefore$  in reverse bias  $I_D$  is opposite to that of original current direction)

$I_D = 0.9 I_S$  results  $V_D = +0.017 V$  which is forward bias.

6)

$$V_D = 0.2 \text{ V} \quad I_D = I_S (e^{V_D/V_T} - 1) = 2192.4 I_S$$

$$V_D = -0.2 \quad I_D = -0.9995 I_S$$

$$\left| \frac{I_D @ 0.2 \text{ V}}{I_D @ -0.2 \text{ V}} \right| = \underline{2193.4}$$

7)



Given  $V = 0.7V$

(i) Applying KVL,  $V_{R1} = 2 - 0.7 = 1.3V$

$V_{R2} = 0.7V$

$$V_{R2} = \frac{2 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 0.7V$$

$$R_2 = 0.35 R_1 + 0.35 R_2 \Rightarrow R_2 = \underline{538 \Omega}$$


ii)  $R_2 = 1k\Omega$

$$V_{R2} = 0.7V = \frac{2 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow R_2 = 0.35 R_1 + 0.35 R_2$$

$$\Rightarrow R_1 = \underline{1.86k\Omega}$$



8)

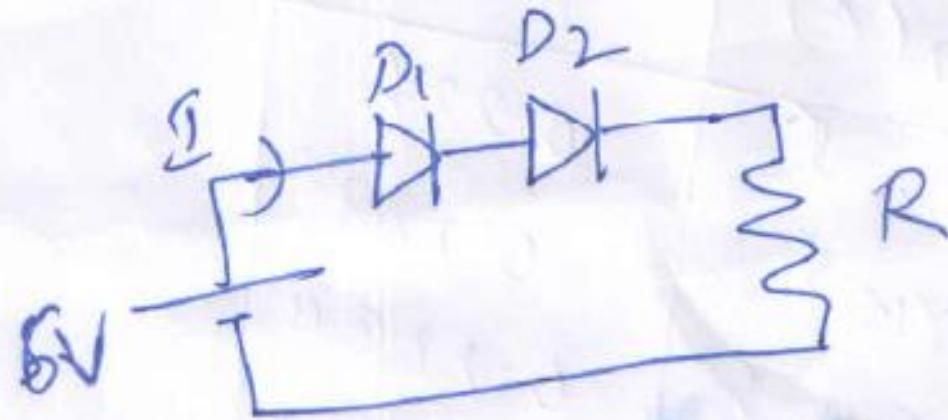

$$I = 15 \mu A$$

$$I_0(D_1) = 5 nA$$

$$I_0(D_2) = 10 nA$$

$$I = I_0 (e^{V_D/V_T} - 1) \Rightarrow V_D = V_T \ln \left( \frac{I}{I_0} + 1 \right)$$

$$V_T = 26 mV \text{ at } 300 K$$

$$\text{for } D_1: V_{D1} = 0.026 \ln \left( \frac{15 \times 10^{-6}}{5 \times 10^{-9}} + 1 \right) = 0.388 V$$


$$\text{for } D_2: V_{D2} = 0.37 V$$

$$\text{Applying KVL, } 6 = 0.388 + 0.37 + I \cdot R$$

$$\Rightarrow R = \underline{350 \Omega}$$



9)

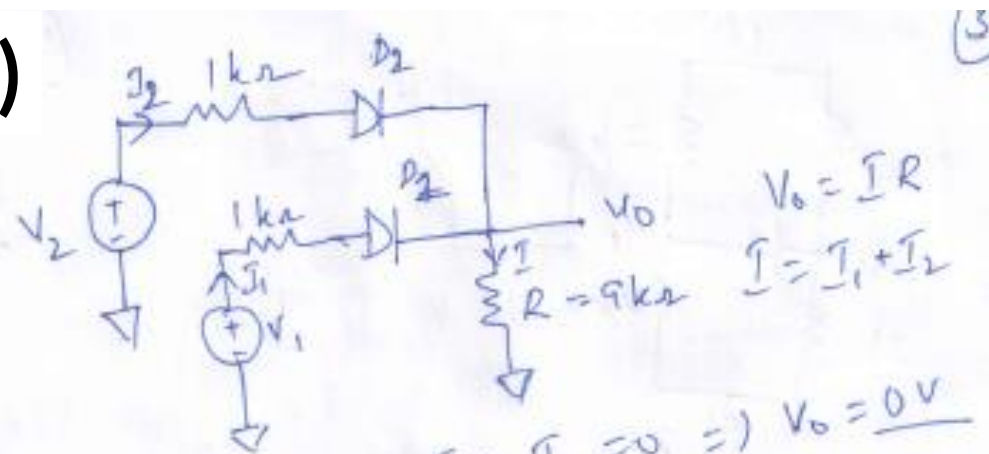

- (i)  $V_1 = V_2 = 0 \Rightarrow I_1 = I_2 = 0 \Rightarrow V_0 = 0V$
- (ii)  $V_1 = 10V, V_2 = 0 \Rightarrow I_2 = 0, I_1 = ?$   
 $I = I_1 + I_2 = I_1$

Applying KVL,

$$I_1 = \frac{10 - 0.6}{1k + 9k} = 0.94 \text{ mA}$$

$$V_0 = I \cdot R = 0.94 \times 9k = 8.46V$$

- (iii)  $V_1 = 10V, V_2 = 10V$   
 $I_1 = I_2$   
 $I = I_1 + I_2 \Rightarrow I_1 = I_2 = \frac{I}{2}$

Applying KVL,

$$10 = \frac{I}{2} \times 1k + 0.6 + I \cdot 9k$$

$$9.5k \cdot I = 9.4 \Rightarrow I = 0.989 \text{ mA}$$

$$V_0 = I R = 0.989 \times 9 = 8.91V$$

10)



KCL at node A:

$$\frac{5 - V_A}{2k} = I_D + \frac{V_A}{2k} \quad (1)$$

$$\frac{5 - (V_A - V_D)}{2k} + I_D = \frac{V_A - V_D}{2k} \quad (2)$$

(1) & (2)  $\Rightarrow 2.5 + 5V_D = 11V_A$

for  $V_D = 0.6V$ ,  $V_A = 2.545V$

$$I_D = \frac{5 - V_A}{2k} - \frac{V_A}{2k} = (2.5 - V_A) \text{ mA}$$

$$= -0.045 \text{ mA}$$


$I_D < 0 \Rightarrow$  diode is reverse biased.

So  $I_D = 0$

$V_A = 2.5V$   $V_B = \frac{2k}{2k+3k} \cdot 5 = 2V$

$V_A - V_B = 0.5V$

11)

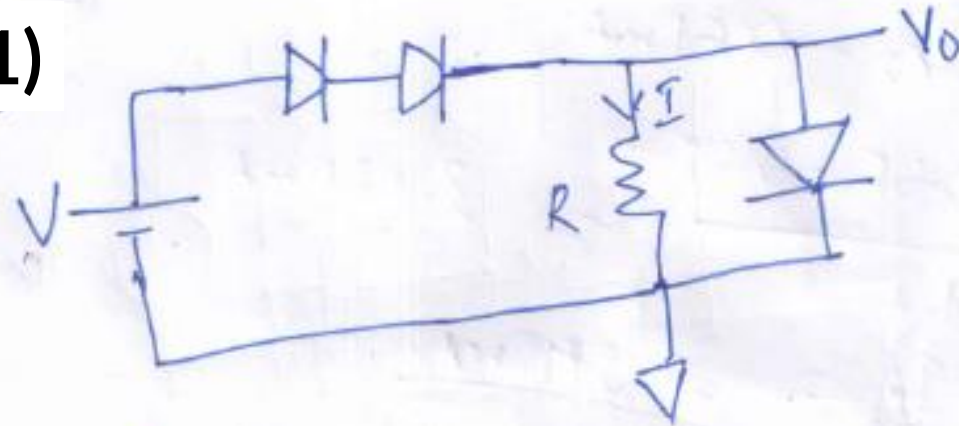

⑤

$$I_0 = 2 \times 10^{-10} \text{ A}$$

$$V_0 = 0.6 \text{ V}$$

$$I = \frac{V_0}{R} = 0.6 \text{ mA}$$

$$I = I_0 \left( e^{V_0/V_T} - 1 \right) \Rightarrow V_D = V_T \ln \left( \frac{I}{I_0} + 1 \right)$$

$$I = 0.6 \text{ mA} \quad I_0 = 2 \times 10^{-10} \text{ A}$$

$$\Rightarrow V_D = 0.389 \text{ V}$$

$$\text{KVL: } V = V_{D1} + V_{D2} + V_O = \underline{1.378 \text{ V}}$$

12)



given  $I_{D1} = \frac{I_{D2}}{2} \Rightarrow I_{R2} = I_{D1} = \frac{I_{D2}}{2}$

$I_{D1} = I_{R2} = \frac{0.65V}{1k\Omega} = 0.65mA$

(i)  $\therefore I_{D2} = 1.3mA$

Applying KVL,  $I_{D2} = \frac{V_1 - 2V_D - V_0}{R_1}$

$\Rightarrow R_1 = \frac{1.3 \times 10^{-3}}{5 - 2 \times 0.65 - 0.65} \Rightarrow R_1 = 2.35k\Omega$

(ii)  $V_1 = 8V$   $I_{R2} = 0.65mA$


$I_{D2} = \frac{8 - 2 \times 0.65 - 0.65}{2k\Omega} = 3.025mA$

$I_{D1} = I_{D2} - I_{R2} = 2.375mA$

(6)



13)

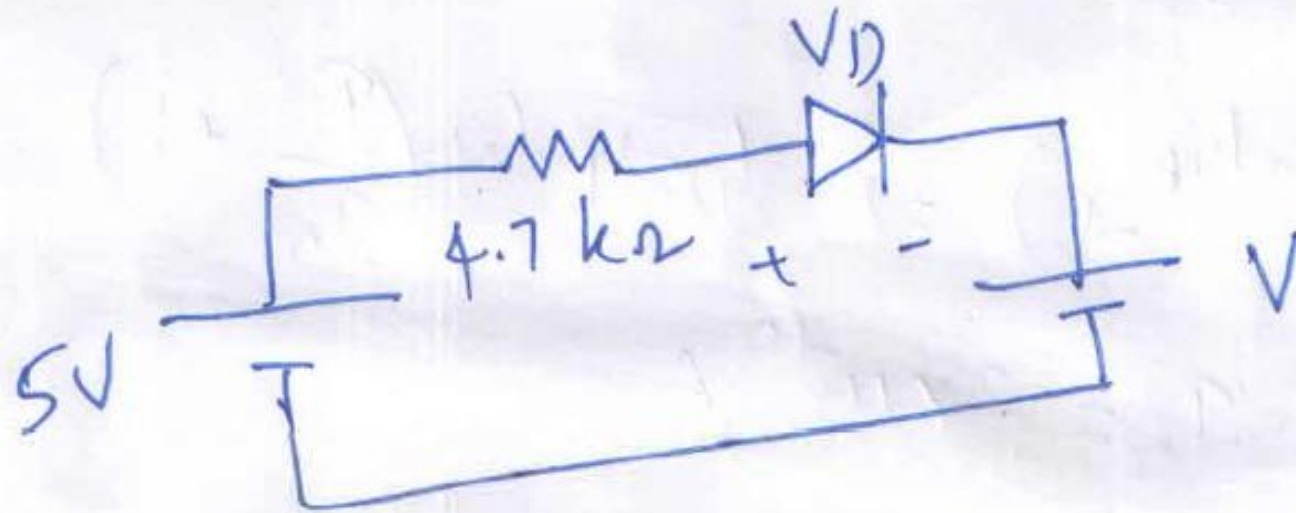

$$V_D = 0.7 \text{ V}$$
$$I_D = 0.4 \text{ mA}$$

Writing KVL,

$$5 = 4.7k I_D + 0.7 + V$$

$$\Rightarrow \underline{V = 2.42 \text{ V}}$$

2.42 V